



计算机组成原理

第三章 中央处理器

2025-8-22



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering



主要内容

- 1 模型机的总体设计
- 2 算术逻辑运算部件
- 3 运算方法
- 4 模型机的组合逻辑控制器
- 5 模型机的微程序控制器
- 6 MIPS32架构CPU设计实例

➤ 01. 加法单元

➤ 02. 串行加法器

➤ 03. 并行加法器

➤ 04. ALU单元与多位ALU部件



一、加法单元

若：+1101、+1111两数相加，且分别放入到A、B两个寄存器。（补码、双符号位表示）


$$\begin{array}{r}
 001101 \\
 + 001111 \\
 \hline
 011100
 \end{array}$$


第3位：

输入量： $A_i=1, B_i=1, C_{i-1}=1$

输出量： $\Sigma_i=1, C_i=1$

本位进位 C_i 本位和 Σ_i

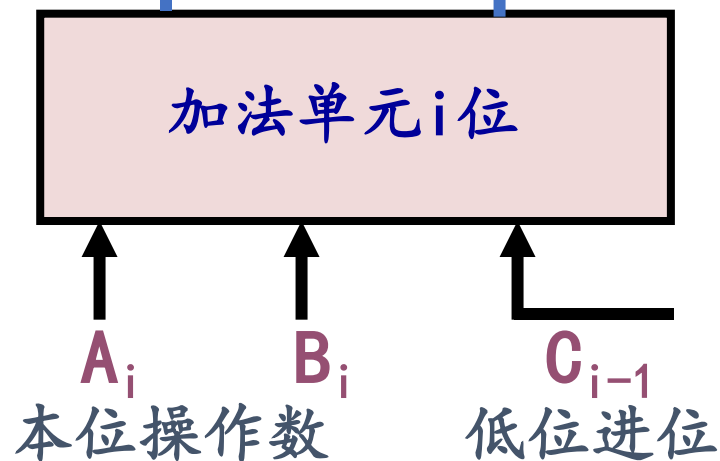

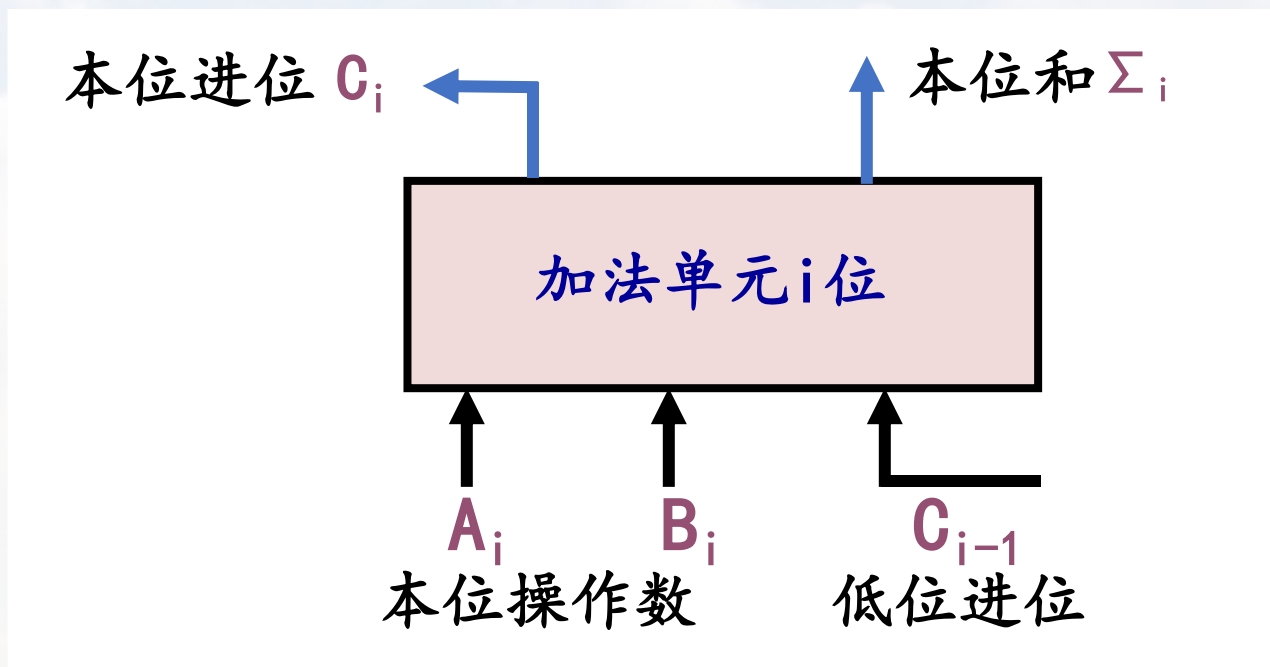

输入、输出量之间的关系式：根据真值表、卡诺图等化简

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$



一、加法单元



$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$

根据上式，得出一位全加器的逻辑电路图：

  

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1} \quad (1)$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \quad (2)$$

根据(1)式得：

如果三个输入中1的个数为奇数，则本位和为1，否则为0。

根据(2)式得：


当本位的两个输入 A_i 、 B_i 均为1时，不管低位有无进位 C_{i-1} 传来，都必然产生进位 C_i ；若 C_{i-1} 为1，只要 A_i 、 B_i 中至少有一个为1，也必然产生进位。

二、串行加法器

定义：如果每步只求一位和，将n位加分成n步实现，则这样的加法器称为**串行**加法器。

- 组成**
- 1个一位全加器： Σ_i
 - 1个移位寄存器： A_i ，从低到高串行提供操作位相加
 - 1个寄存器： B_i
 - 1个D触发器：记录进位信号

组成图：

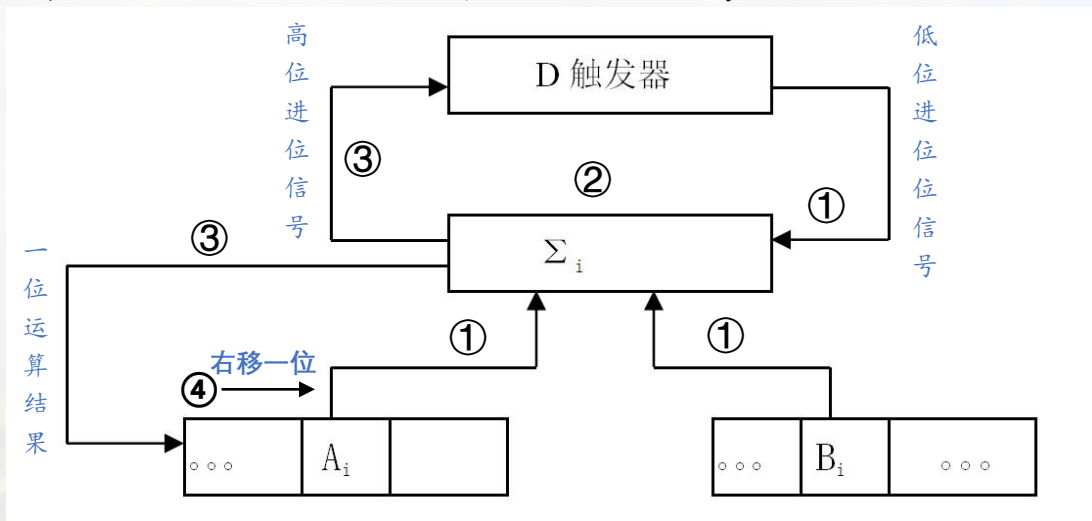

特点：

结构简单，
速度极慢。

1、定义：如果用 n 位全加器一步实现 n 位相加，即 n 位同步相加，这样的加法器称为**并行**加法器。

2、组成：并行加法器

- n 位加法器
- 进位链
 - 串行进位链
 - 并行进位链

根据输入量（指 C_{i-1} ）提供时间的不同，将进位链分为带串行进位链的并行加法器，带并行进位链的并行加法器。加法器的运算速度不仅与全加器的运算速度有关，更主要的因素是取决于进位传递速度。

3、进位信号的基本逻辑

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

令 $G_i = A_i B_i$ 进位产生函数

$P_i = A_i \oplus B_i$ 进位传递函数

则 $C_i = G_i + P_i C_{i-1}$

4、串行进位链

定义：各级进位信号直接依赖于低一级的进位信号

关系式：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$


$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$

.....

$$C_n = G_n + P_n C_{n-1}$$

三、并行加法器

结构图：

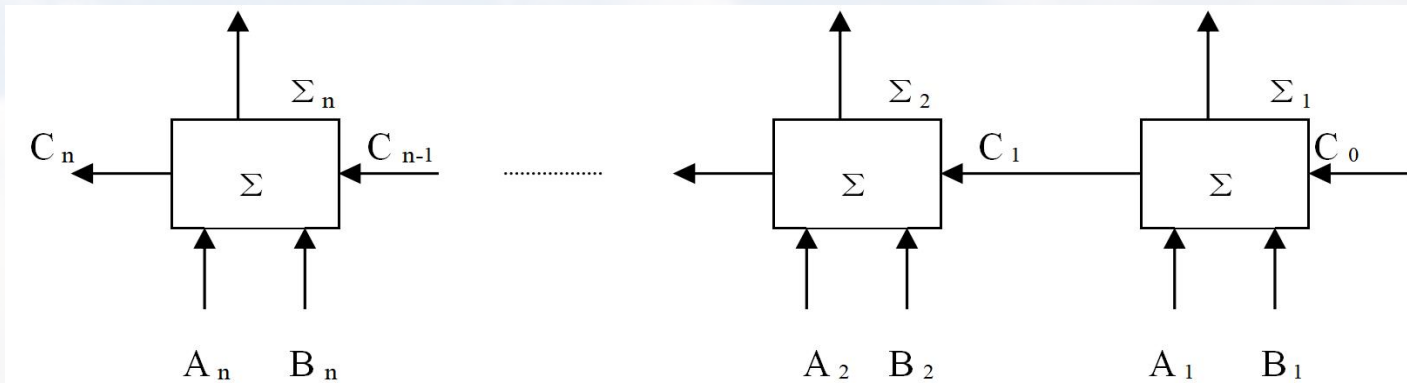

特点：结构比较简单，运算速度比较慢。

5、并行进位链

定义：各级进位信号是**并行（同时）**形成的。


关系式：

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$


$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

.....
 
$$C_n = G_n + P_n G_{n-1} + \dots + P_n \dots P_1 C_0$$




结构图：

 

特点：结构复杂，运算速度快。

6、组内并行，组间并行（实际为串行）的进位链

例如：加法器字长16位，设4位为一组，则将进位链分为两级。

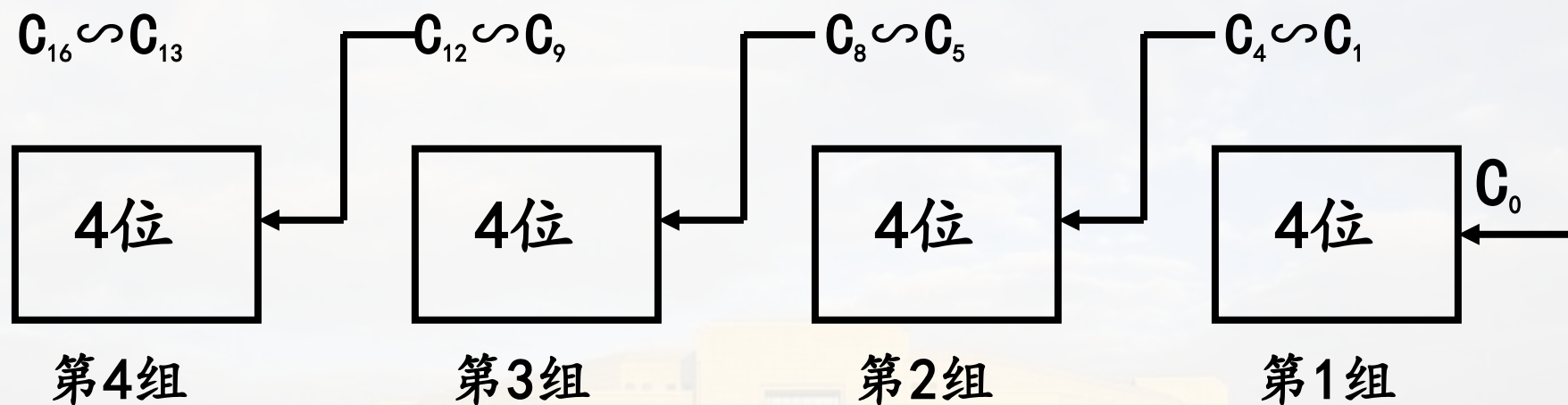

分级（两级）同时进位

三、并行加法器



(1) 第一级：小组内并行进位链

第一小组： $C_1 = G_1 + P_1 C_0$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = \underbrace{G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1}_{G_I} + \underbrace{P_4 P_3 P_2 P_1}_{P_I} C_0$$

第二小组： $C_5 = G_5 + P_5 C_I$

$$C_6 = G_6 + P_6 G_5 + P_6 P_5 C_I$$

$$C_7 = G_7 + P_7 G_6 + P_7 P_6 G_5 + P_7 P_6 P_5 C_I$$

$$C_8 = \underbrace{G_8 + P_8 G_7 + P_8 P_7 G_6 + P_8 P_7 P_6 G_5}_{G_{II}} + \underbrace{P_8 P_7 P_6 P_5}_{P_{II}} C_I$$

三、并行加法器



第三小组：

$$C_9 = G_9 + P_9 C_{II}$$

$$C_{10} = G_{10} + P_{10} G_9 + P_{10} P_9 C_{II}$$

$$C_{11} = G_{11} + P_{11} G_{10} + P_{11} P_{10} G_9 + P_{11} P_{10} P_9 C_{II}$$

$$C_{12} = \underbrace{G_{12} + P_{12} G_{11} + P_{12} P_{11} G_{10} + P_{12} P_{11} P_{10} G_9}_{G_{III}} + \underbrace{P_{12} P_{11} P_{10} P_9}_{P_{III}} C_{II}$$

第四小组：

$$C_{13} = G_{13} + P_{13} C_{III}$$

$$C_{14} = G_{14} + P_{14} G_{13} + P_{14} P_{13} C_{III}$$

$$C_{15} = G_{15} + P_{15} G_{14} + P_{15} P_{14} G_{13} + P_{15} P_{14} P_{13} C_{III}$$

$$C_{16} = \underbrace{G_{16} + P_{16} G_{15} + P_{16} P_{15} G_{14} + P_{16} P_{15} P_{14} G_{13}}_{G_{IV}} + \underbrace{P_{16} P_{15} P_{14} P_{13}}_{P_{IV}} C_{III}$$

(2) 第二级：小组内并行进位链

$$C_I = G_I + P_I C_0$$

$$\begin{aligned} C_{II} &= G_{II} + P_{II} C_I \\ &= G_{II} + P_{II} G_I + P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$

利用低位进位信号形成的输出变量，作为高位进位信号所需的输入变量

$$\begin{aligned} C_{III} &= G_{III} + P_{III} C_{II} \\ &= G_{III} + P_{III} G_{II} + P_{III} P_{II} G_I + P_{III} P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{IV} &= G_{IV} + P_{IV} C_{III} \\ &= G_{IV} + P_{IV} G_{III} + P_{IV} P_{III} G_{II} + P_{IV} P_{III} P_{II} G_I \\ &\quad + P_{IV} P_{III} P_{II} P_I C_0 \end{aligned}$$

四、ALU单元与多位ALU部件

定义：若干位全加器，并行进位链，输入选择门集成在一块芯片上，构成ALU逻辑。

1、一位ALU逻辑

组成 { 1位加法器（求和、进位）
1位输入选择器（1对与或非门）
1个公共控制门（算术或逻辑运算）

逻辑关系式：

$$\Sigma_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) \oplus C_{i-1}$$

2、四位ALU芯片举例：参照相关章节



谢谢观看

计算机组成原理

2025-8-22



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering